

## COUNTER MODULE

```
//`timescale 1ns/1ps
module counter(clk,m,rst,count);
input clk,m,rst;
output reg[15:0]count;
always@(posedge clk or negedge rst)
begin
if(!rst)
    count=0;
else if(m)
    count=count+1;
else
    count=count-1;
end
endmodule
```

## TESTBENCH

```
//`timescale 1ns/1ps
module counter_test;
reg clk,m,rst;
wire [3:0]count;
counter g1(clk,m,rst,count);
initial
begin
    clk=0;
    m=0;
    rst=0;
#10    rst=1;
#15    m=1;
#100   m=0;
#100   m=1;
#100   m=0;
end
always #5 clk=!clk;
initial
begin
#1400 $finish;
end
endmodule
```

## **FULL ADDER LIBRARY**

```
module full_adder(A,B,CIN,S,COOUT);
input A, B,CIN;
output S,COOUT;
assign S=A^B^CIN;
assign COOUT=(A&B)|(CIN&(A^B));
endmodule
```

## **FULL ADDER MODULE**

```
module four_bit_adder(A,B,C0,S,C4);
input [3:0]A,B;
input C0;
output [3:0]S,C4;
wire C1,C2,C3;
full_adder fa0(A[0],B[0],C0,S[0],C1);
full_adder fa1(A[1],B[1],C1,S[1],C2);
full_adder fa2(A[2],B[2],C2,S[2],C3);
full_adder fa3(A[3],B[3],C3,S[3],C4);
endmodule
```

## **TESTBENCH**

```
module test_4_bit;
reg [3:0]A;
reg [3:0]B;
reg C0;
wire [3:0]S;
wire C4;
four_bit_adder dut(A,B,C0,S,C4);
initial
begin
    A=4'b0011;B=4'b0011;C0=1'b0;#10;
    A=4'b1011;B=4'b0111;C0=1'b1;#10;
    A=4'b1111;B=4'b1111;C0=1'b1;#10;
end
initial
#50 $finish;
endmodule
```

## ALU 32-BIT MODULE

```
module alu_32bit_case(y, a, b, f);
input [31:0]a;
input [31:0]b;
input [2:0]f;
output reg [31:0]y;
always@(*)
begin

case(f)
    3'b000:    y=a&b;
    3'b001:    y=a|b;
    3'b010:    y=~(a&b);
    3'b011:    y=~(a|b);
    3'b010:    y=a+b;
    3'b011:    y=a-b;
    3'b100:    y=a*b;
    default:y=32'bx;
endcase
end
endmodule
```

## TESTBENCH

```
module alu_32bit_tb_case;
reg [31:0]a;
reg [31:0]b;
reg [2:0]f;
wire [31:0]y;
alu_32bit_case test2(.y(y), .a(a), .b(b), .f(f));
initial
begin
    a = 32'h00000000;
    b = 32'hFFFFFFFF;
    #10    f=3'b000;
    #10    f=3'b001;
    #10    f=3'b010;
    #10    f=3'b100;
end
initial
    #50    $finish;
endmodule
```

### **D FLIP-FLOP MODULE**

```
module dff(q,qbar,d,clk);
output q,qbar;
input d,clk;
reg temp;
initial temp<=1'b0;
always @(posedge clk)
begin
    if (d==1'b0)
        temp<=1'b0;
    else
        temp<=1'b1;
end
assign q=temp;
assign qbar=~temp;
endmodule
```

### **TESTBENCH**

```
module dff_test;
wire q,qbar;
reg d,clk;
dff d1(q,qbar,d,clk);
task display;
begin
    $display("time=%0d",$time,"ns","input=",d,clk,"output=",q,qbar);
end
endtask
initial
begin
    clk=1'b0;
end
always
#50clk=~clk;
initial
begin
    d=1'b0;#100;display;
    d=1'b1;#100;display;
end
initial
begin
    #500 $finish;
end
endmodule
```

## D LATCH MODULE

```
//`timescale 1ns/1ps
module dlatch(q,qb,d,en,reset);
output reg q;
output qb;
input d,en,reset;
always@(posedge en)
begin
    if(reset==1'b1)
        q<=1'b0;
    else
        q<=d;
end
assign qb=~q;
endmodule
```

## TESTBENCH

```
module dlatch_test;
reg en,reset,d;
wire q,qb;
ffd uut(.en(en),.reset(reset),.d(d),.q(q),.qb(qb));
initial
begin
    en=0; reset=1;
end
always
#5 en=~en;
initial
begin
    #10; reset=0;
    #10 d=0;
    #10 d=1;
    #10;
    #10 d=0;
    #10 d=1;
end
initial #80 $finish;
initial $monitor ($time,"%b %b %b %b",en,reset,d,q,qb);
endmodule
```

## JK FLIP-FLOP MODULE

```
module jkff(jk,clk,q,qb);
input clk;
input [1:0]jk;
output q,qb;
reg q=0,qb=1;
always@(posedge clk)
begin
    case(jk)
        2'b00:q=q;
        2'b01:q=0;
        2'b10:q=1;
        2'b11:q=~q;
    endcase
    qb=~q;
end
endmodule
```

## TESTBENCH

```
module jkff_test;
reg [1:0]jk;
reg clk;
wire q;
wire qb;
jkff uut(.jk(jk),.clk(clk),.q(q),.qb(qb));
initial
begin
    clk=0;
    forever #5 clk=~clk;
end
initial
begin
    #10 jk=00;
    #10 jk=01;
    #10 jk=10;
    #10 jk=11;
end
initial
begin
    #100 $finish;
end
endmodule
```

## J K LATCH MODULE

```
module jklatch(jk,en,q,qb);
input en;
input [1:0]jk;
output q,qb;
reg q=0,qb=1;
always@(posedge en)
begin
    case(jk)
        2'b00:q=q;
        2'b01:q=0;
        2'b10:q=1;
        2'b11:q=~q;
    endcase
    qb=~q;
end
endmodule
```

## TESTBENCH

```
module jklatch_test;
reg [1:0]jk;
reg en;
wire q;
wire qb;
jkff uut(.jk(jk),.en(en),.q(q),.qb(qb));
initial
begin
    en=0;
    forever #5 en=~en;
end
initial
begin
    #10 jk=00;
    #10 jk=01;
    #10 jk=10;
    #10 jk=11;
end
initial
begin
    #100 $finish;
end
endmodule
```

## **S R FLIP-FLOP MODULE**

```
module srff(q, qb, s, r, clk);
input s, r, clk;
output q, qb;
wire a, b;
nand(a, clk, s);
nand(b, clk, r);
nand(q, qb, a);
nand(qb, q, b);
endmodule
```

## **TESTBENCH**

```
module srff_test;
wire q, qb;
reg s, r, clk;
srff s1(q, qb, s, r, clk);
task display;
    begin
        $display("time=%d", $time, "ns", "input=", s, r, clk, "output=", q, qb);
    end
endtask

initial
    begin
        clk=1'b0;
    end
always
    #50 clk=~clk;

initial
    begin
        s = 1'b0; r=1'b1; #100; display;
        s = 1'b0; r=1'b0; #100; display;
        s = 1'b1; r=1'b0; #100; display;
        s = 1'b1; r=1'b1; #100; display;
    end
initial
    begin
        #500 $finish;
    end

endmodule
```



## **S R LATCH MODULE**

```
module srlatch(q, qb, s, r, en);
input s, r, en;
output q, qb;
wire a, b;
nand(a, en, s);
nand(b, en, r);
nand(q, qb, a);
nand(qb, q, b);
endmodule
```

## **TESTBENCH**

```
module srlatch_test;
wire q, qb;
reg s, r, en;
srff s1(q, qb, s, r, en);
task display;
    begin
        $display("time=%d", $time, "ns", "input=", s, r, en, "output=", q, qb);
    end
endtask

initial
    begin
        en=1'b0;
    end
always
    #50 en=~en;

initial
    begin
        s = 1'b0; r=1'b1; #100; display;
        s = 1'b0; r=1'b0; #100; display;
        s = 1'b1; r=1'b0; #100; display;
        s = 1'b1; r=1'b1; #100; display;
    end
initial
    begin
        #500 $finish;
    end

endmodule
```